Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17

Ψηφιακή Λογική και Σχεδίαση

(στοιχεία μνήμης και μέθοδοι χρονισμού)

http://mixstef.github.io/courses/comparch/



Μ. Στεφανιδάκης


Πέρα από τη συνδυαστική λογική

• Ακολουθιακή λογική

- Βασικά ερωτήματα
 - Πώς εισάγω την έννοια της κατάστασης ενός λογικού τμήματος;
 - Που φυλάσσεται η κατάσταση;
 - Πότε ενημερώνεται;
 - Πώς συγχρονίζονται τα διάφορα τμήματα λογικής;

Ακολουθιακή λογική

• Ακολουθιακή λογική

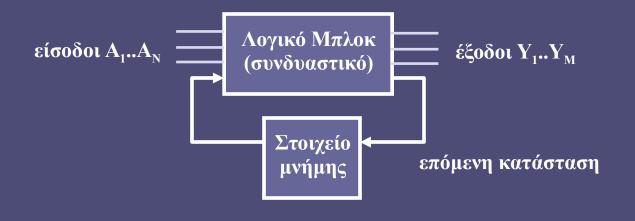

•

Πότε τελειώνει η τρέχουσα και πότε αρχίζει η επόμενη κατάσταση;


Η έννοια της κατάστασης: οι έξοδοι
εξαρτώνται από τις εισόδους ΚΑΙ από την προηγούμενη κατάσταση

Χρονισμός σε ακολουθιακή λογική

• Ακολουθιακή λογική



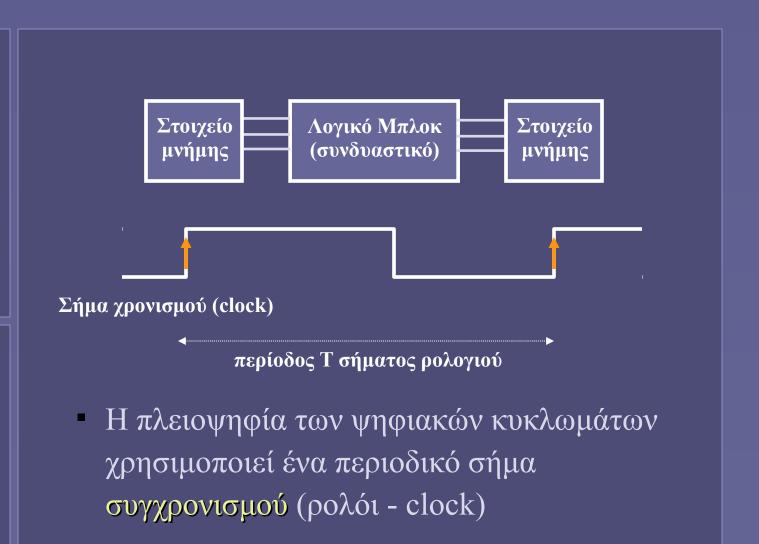Το clock καθορίζει τη χρονική στιγμή αποθήκευσης στα στοιχεία μνήμης




Χρονισμός στις ακμές του ρολογιού

• Ακολουθιακή λογική



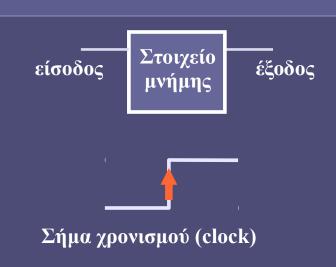Η είσοδος πρέπει να είναι σταθερή λίγο **πριν** (setup) και λίγο **μετά** (hold) την ακμή του ρολογιού




- Η απλούστερη λύση: αποθήκευση στην ανερχόμενη (ή κατερχόμενη) ακμή του ρολογιού
 - Τη στιγμή αυτή η είσοδος αποθηκεύεται στο στοιχείο μνήμης
 - Και εμφανίζεται στην έξοδο μετά από την καθυστέρηση διάδοσης του στοιχείου μνήμης.

Χρονισμός και διάδοση σημάτων

• Ακολουθιακή λογική




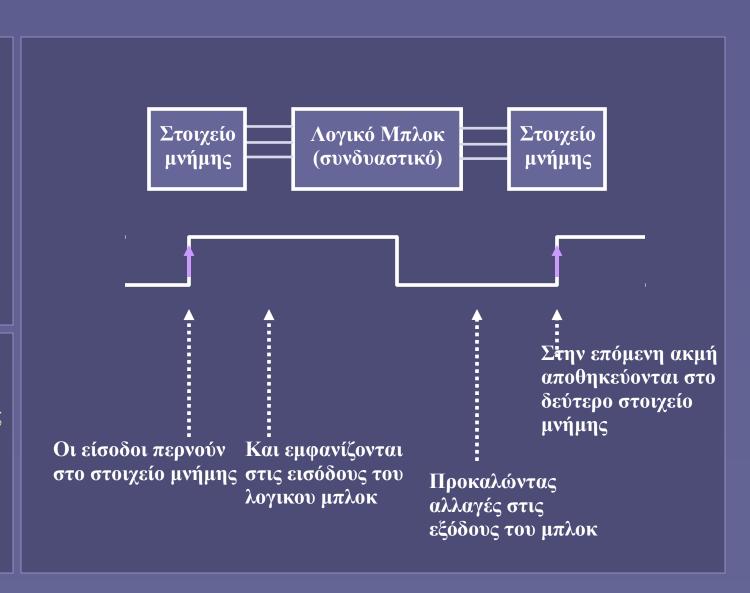Μπορεί η περίοδος του ρολογιού να γίνει όσο μικρή θέλουμε;



Ανάδραση και στοιχεία μνήμης

• Ακολουθιακή λογική

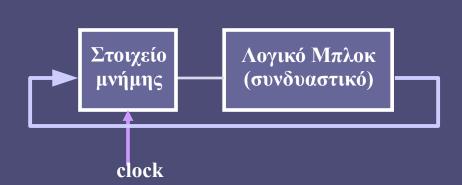

- Απολύτως επιτρεπτή συνδεσμολογία!
- Λόγω του σήματος ρολογιού δεν δημιουργείται πρόβλημα με την ανατροφοδότηση του σήματος εξόδου στην είσοδο

Συγχρονισμός τμημάτων

• Ακολουθιακή λογική

- Σύγχρονο σύστημα
 - Κοινή πολιτική χρονισμού
 - Κοινό ρολόι
 - Σχεδίαση τήρησης χρόνων διάδοσης
- Τμήματα με διαφορετικά ρολόγια
 - (ή ασύγχρονες είσοδοι)
 - Αδυναμία τήρησης χρόνων setup − hold
 - Τα στοιχεία μνήμης μπορούν να περιέλθουν σε απροσδιόριστη κατάσταση (metastability)
 - Ειδικά κυκλώματα συγχρονισμού


Στοιχεία μνήμης

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης
- Μαζί με λογικά κυκλώματα
 - Για αποθήκευση ενδιάμεσης κατάστασης μεταξύ συνδυαστικών συναρτήσεων
 - Μικρή χωρητικότητα
 - Παράδειγμα: οι καταχωρητές της ΚΜΕ
- Σε μεγάλες συστοιχίες μνήμης
 - Κύρια μνήμη συστήματος
 - Μεγάλη χωρητικότητα
 - Μεγαλύτερη ολοκλήρωση κυκλωμάτων

Απλά στοιχεία μνήμης χωρίς ρολόι

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης

| S | R | Q | Q' |
|---|---|------|--------|
| 0 | 0 | Q | Q, |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | lack | \cap |
| 1 | 1 | V | V |

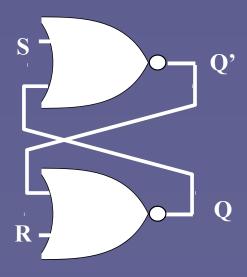




Τα S και R δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα '1'

Ο "μανδαλωτής" (latch)

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης

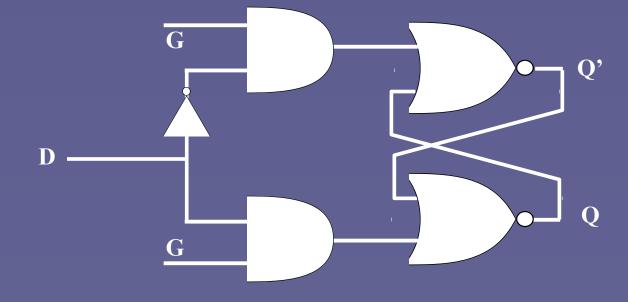




Το latch περνά την είσοδο στην έξοδο ανάλογα με τη στάθμη του G


| D | G | Q | Q' |
|---|---|---|----|
| X | 0 | Q | Q' |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

D flip-flop

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης

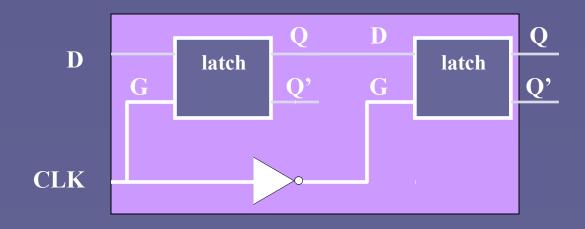

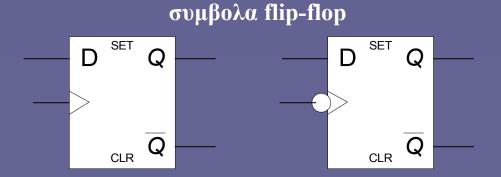9 Σε ποια ακμή του CLK αποθηκεύεται η είσοδος D; Αποθήκευση εισόδου στην ακμή του σήματος ρολογιού




Καταχωρητές (registers)

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης



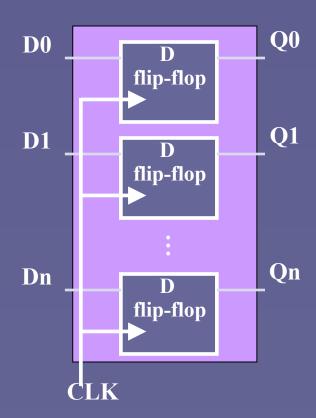Ποιο το μήκος της λέξης που αποθηκεύεται σε έναν καταχωρητή;




Ομάδα στοιχείων flip-flop με κοινό σήμα ρολογιού αποθήκευση "λέξης" n bits (n = 8, 16, 32, 64...)

Register file

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης
- Register File



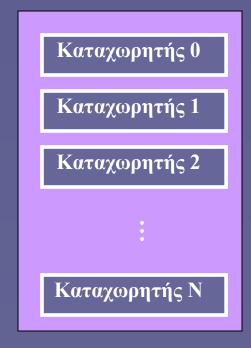Οι σύγχρονες ΚΜΕ διαθέτουν τουλάχιστον 32 καταχωρητές γενικού σκοπού




- Ομάδα καταχωρητών, βασικό στοιχείο μιας ΚΜΕ
- Ανάγνωση και εγγραφή
- Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε περισσότερους από έναν καταχωρητές

Register file: ανάγνωση

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης
- Register File



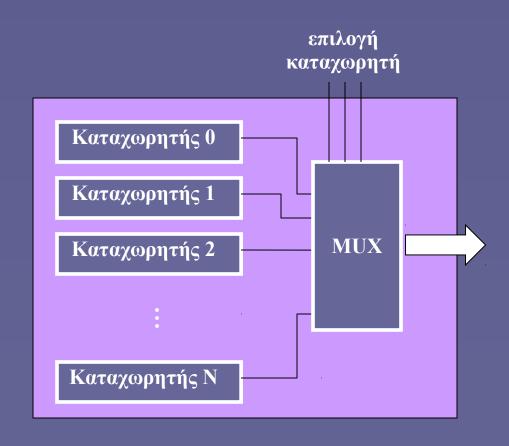Πώς μπορούμε να διαβάσουμε ταυτόχρονα 2 καταχωρητές (σε διαφορετικές εξόδους);




Register file: εγγραφή

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης
- Register File



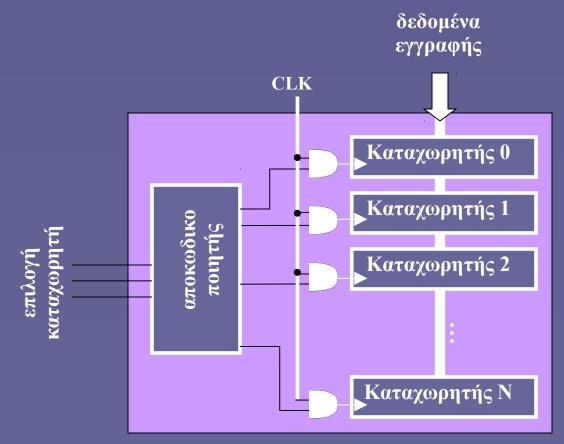Τα δεδομένα προς εγγραφή θα πρέπει να είναι σταθερά κατά τους χρόνους setup και hold!



- Προσοχή: "ακαδημαϊκή" σχεδίαση!
- Το "clock gating" δεν συνιστάται σε πραγματικές εφαρμογές