
## Θέματα 200 εργαστηρίου

## 1. Ο ημιαθροιστής.

Υλοποιήστε τον ημιαθροιστή για την πρόσθεση 2 bits σε νέο cell με όνομα *ha1*. Ανατρέξτε στις διαφάνειες του μαθήματος (2ο μάθημα, διαφάνεια 19). Βεβαιωθείτε για την ορθότητα της σχεδίασής σας μέσω εξομοίωσης. Μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε το εικονίδιο του ημιαθροιστή.
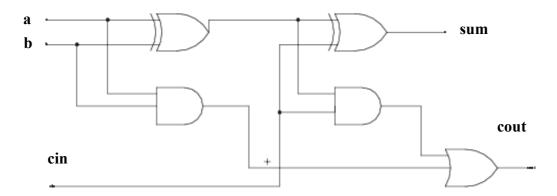
## 2. Ο πλήρης αθροιστής.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σχεδιάσετε έναν πλήρη αθροιστή. Ένας απλός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε 2 ημιαθροιστές και μια πύλη OR, όπως στο πιο κάτω σχήμα:



Υλοποιήστε τον πλήρη αθροιστή σε νέο cell με όνομα **fa1**. **Χρησιμοποιήστε 2 ημιαθροιστές**, όπως τους σχεδιάσατε στο προηγούμενο βήμα (δηλ. **μην εισάγετε το σχήμα** ως έχει!). Στο νέο cell προσθέστε δύο φορές τον ημιαθροιστή: χρησιμοποιήστε το μενού **Cell, Place Cell Instance**.

Βεβαιωθείτε για την ορθότητα της σχεδίασής σας μέσω εξομοίωσης. Μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε το εικονίδιο του πλήρους αθροιστή.

## 3. Στο τέλος...

Ολοκληρώνοντας το εργαστήριο, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη (library) με τα τμήματα που σχεδιάσατε! Ονομάστε τη βιβλιοθήκη σας **mylib**. Το αρχείο που παράγεται (**mylib.jelib**) θα πρέπει να το έχετε μαζί σας στο επόμενο εργαστήριο.

(E2)